

Mopon, Renalyn D.

IE - 3201

II Problem Solving

1.) Given

$$R_1 = 4\Omega$$

$$R_2 = 2\Omega$$

$$I_1 = 0.2A$$

Solution:

$$E = IR$$

$$E = 0.2A (4\Omega)$$

$$E = 0.8V$$

$$I_2 = \frac{V}{R}$$

$$= \frac{0.8}{2}$$

$$I_2 = 0.4A$$

2.) Series = 15Ω

$$\text{Parallel} = \frac{56}{15}\Omega$$

$$\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 + 1} \right)$$

$$R = R_1 + R_2$$

$$15\Omega = R_1 + R_2$$

$$R = \frac{(R_1)(R_2)}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{56}{15}\Omega = \frac{(R_1)(R_2)}{R_1 + R_2}$$

$$R = \frac{(R_1)(R_2)}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{56}{15}\Omega = \frac{(R_1)(R_2)}{15\Omega}$$

$$56\Omega (15\Omega) = 15\Omega (R_1)(R_2)$$

$$56\Omega = (R_1)(R_2)$$

$$\frac{R_1 R_2}{R_1} = \frac{56\Omega}{R_2}$$

$$R_1 = \frac{56}{R_2}$$

$$15\Omega = R_1 + R_2$$

$$15\Omega = \frac{56\Omega}{R_2} + R_2$$

$$15\Omega = \frac{56\Omega + R_2^2}{R_1}$$

$$(R_2)15\Omega = 56\Omega + R_2^2$$

$$R_2^2 - 15R_2 + 56 = 0$$

$$(R_2 - 8)(R_2 - 7) = 0$$

$$R_2 = 8$$

$$R_2 = 7$$

* if $R_2 = 8$; $R_1 = 7$

* if $R_2 = 7$; $R_1 = 8$

$$\boxed{\begin{array}{l} R_1 = 7 \quad R_2 = 8 \\ R_1 = 8 \quad \text{or} \quad R_2 = 7 \end{array}}$$

3.) Solution:

$$V_L - V_1 - V_m = 0$$

$$12 - V_1 - 8 = 0$$

$$12 - 8 = V_1$$

$$4 = V_1$$

$$\boxed{V_1 = 4V}$$

$$V_m - V_2 - V_R = 0$$

$$8 - V_2 - 2 = 0$$


$$8 - 2 = V_2$$

$$6 = V_2$$

$$\boxed{V_2 = 6V}$$

4.) Find

$$V_A = ?$$

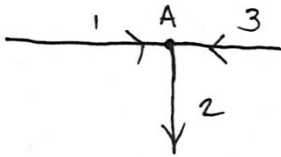

$$A_1 = 6.59$$

$$A_2 = 3.85$$

$$I_1 - I_2 + I_3 = 0$$

$$\frac{V_C - V_A}{R_1} - \frac{V_A - V_B}{R_2} + \frac{V_D - V_A}{R_3} = 0$$

$$\left(\frac{12 - V_A}{8.2} - \frac{V_A - 0}{10} + \frac{6 - V_A}{5.6} \right) 5740$$

$$700(12 - V_A) - 574(V_A - 0) + 1025(6 - V_A) = 0$$

$$8400 - 700V_A - 574V_A + 6150 - 1025V_A = 0$$

$$-700V_A - 574V_A - 1025V_A = -8400 - 6150$$

$$\frac{-2299V_A}{-2299} = \frac{-14550}{-2299}$$

$$V_A = 6.328838625$$

$$\boxed{V_A = 6.33V}$$

5.) Solution :

Loop 1

$$5V - I_1(1) - 2(I_1 - I_2) = 0$$

$$5V - I_1 - 2I_1 + 2I_2 = 0$$

$$5 - 3I_1 + 2I_2 = 0 \rightarrow 3I_1 - 2I_2 + 5 = 0 \text{ (eq.1)}$$

Loop 2

$$2(I_1 - I_2) - I_2(3) - 4(I_2 - I_3) = 0$$

$$2I_1 - 2I_2 - 3I_2 - 4I_2 + 4I_3 = 0$$

$$2I_1 - 9I_2 + 4I_3 = 0 \text{ (eq.2)}$$

* Combine eq 1 & 2

$$\begin{array}{r} 2 \left[-3I_1 + 2I_2 + 5 = 0 \right] \\ -3 \left[2I_1 - 9I_2 + 4I_3 = 0 \right] \end{array}$$

$$-6I_1 + 4I_2 + 10 = 0$$

$$-6I_1 + 27I_2 - 12I_3 = 0$$

$$-23I_2 + 12I_3 + 10 = 0 \text{ (eq.4)}$$

Loop 3

$$4(I_2 - I_3) - I_3(5) - 10 = 0$$

$$4I_2 - 4I_3 - 5I_3 - 10 = 0$$

$$4I_2 - 9I_3 - 10 = 0 \text{ (eq.3)}$$

$$\text{Eq.1} = 3I_1 - 2I_2 + 5 = 0$$

$$\text{Eq.2} = 2I_1 - 9I_2 + 4I_3 = 0$$

$$\text{Eq.3} = 4I_2 - 9I_3 - 10 = 0$$

$$\text{Eq.4} = -23I_2 + 12I_3 + 10 = 0$$

$$I_1 = 1.54 \text{ A}$$

$$I_2 = 0.19 \text{ A}$$

$$I_3 = -1.19 \text{ A}$$